

# **Computer Organization**

### Architecture diagrams:

 

Blue frame is 1-bit ALU (Bottom)

紅色部分使用 alu\_top module 藍色部分使用 alu base module

 

實作此 32-bit ALU, 將每一 bit 分別使用 1-bit ALU 處理。

1-bit ALU 包含 AND、OR、ADD、SLT operation,整合成 32-bit ALU 後運用 ADD 延伸出 SUB operation,AND 延伸出 NOR operation。

總共使用了 31 個 alu\_top module、1 個 alu\_base module。


#### Hardware module analysis:

Module alu\_top 用於處理除了 MSB 的其餘 31 個 bit、
Module alu\_base 用於處理 MSB、
Module alu 用於將參數運算結果傳入 alu top 和 alu base 模組。

#### Experiment result:

	****************
н	Congratulation! All data are correct!
	***********

有成功輸出正確訊息,波形也符合預期

 

#### Problems you met and solutions:

1

在 code 方面,首先是 reg 和 wire 的設置,在使用 wire 時才可以用 assign,因為 忽略了這點我在 run simulation 時一直接收到 " concurrent assignment to a nonnet 'result' is not permitted" 這樣的報錯。

2

在觀念理解上面,carryout 和 overflow 使我搞混,最後理解 carryout 是使用於 unsigned,而 overflow 是使用於 signed。

3.

在使用 vivado 執行程式上面我遇到我最大的困難,常常在重啟程式之後要點開 source 的.v 檔,又或者只是在 add source file, vivado 會直接跑很久然後就卡在那邊。關於解決辦法,我透過網路也無從得知如何從根本解決這個問題,而我只能不斷嘗試將電腦重開機又或者不斷重新 create project.

(ps.請問助教知道這類問題如何解決嗎?)

## Summary:

經過這次 lab 我更了解 ALU 的細節運作是如何進行的,verilog 硬體語言對我而言屬於較少接觸的語言,透過實作部分需要上網搜尋相關語法,我對verilog 也更熟悉了。